







lab3.3 - Multisim - [lab3.3 *]

File Edit View Place MCU Simulate Transfer Tools Reports Options Window Help

Design Toolbox

- Design1
- lab3.1
- lab3.2
- lab3.3

Multimeter-XMM4

4.808 V

A V Ω dB

Set...

V1 10V

R3 560 Ω

R4 560 Ω

R5 10k Ω 30 % Key=A

XMM4

XMM3

R6 10k Ω 30 % Key=A

Multimeter-XMM3

7 kOhm

A V Ω dB

Set...

Kanta Saha
2011731642

Multisim - Friday, November 19, 2021, 10:46:57 PM

Results Nets Components Copper layers Simulation

lab3.3: Simulating... Tran: 1.275 s

11:55 PM 19-Nov-21