

PROBLEM SOLVING

Using nodal analysis, find current i_o in the circuit of Fig. 3.66.


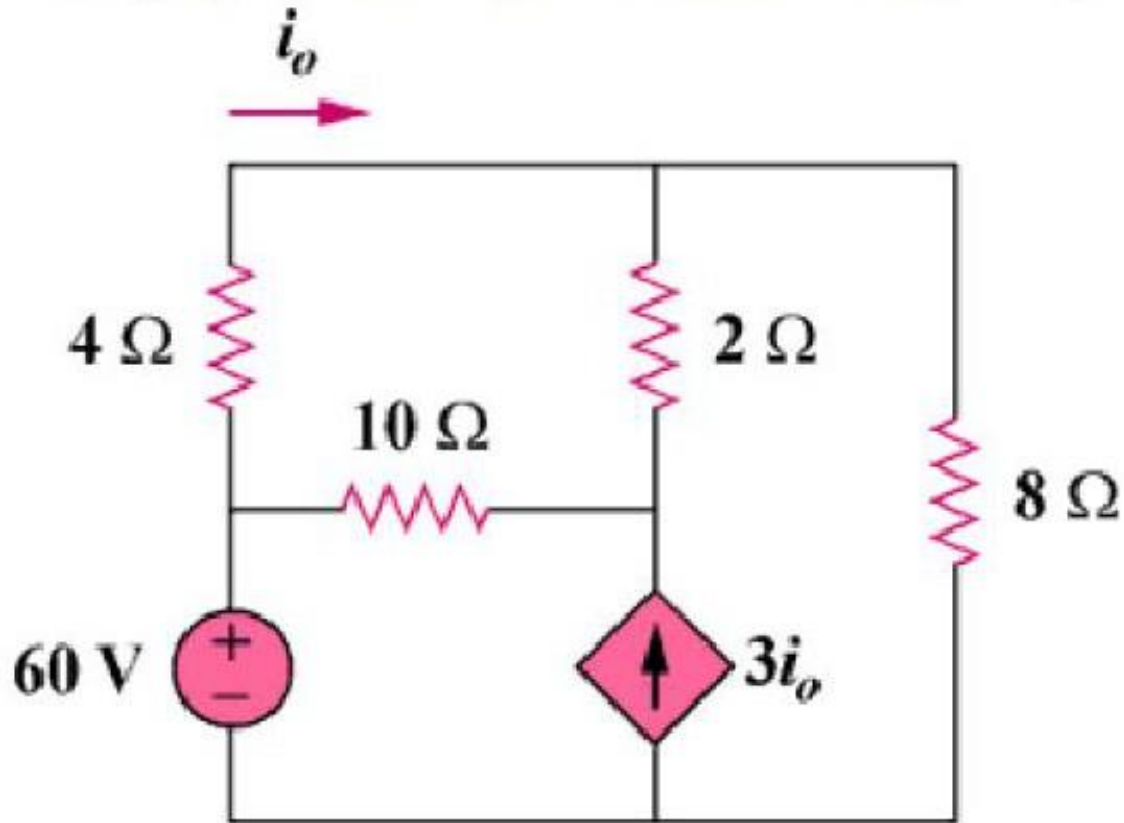


Figure 3.66

SOLUTION

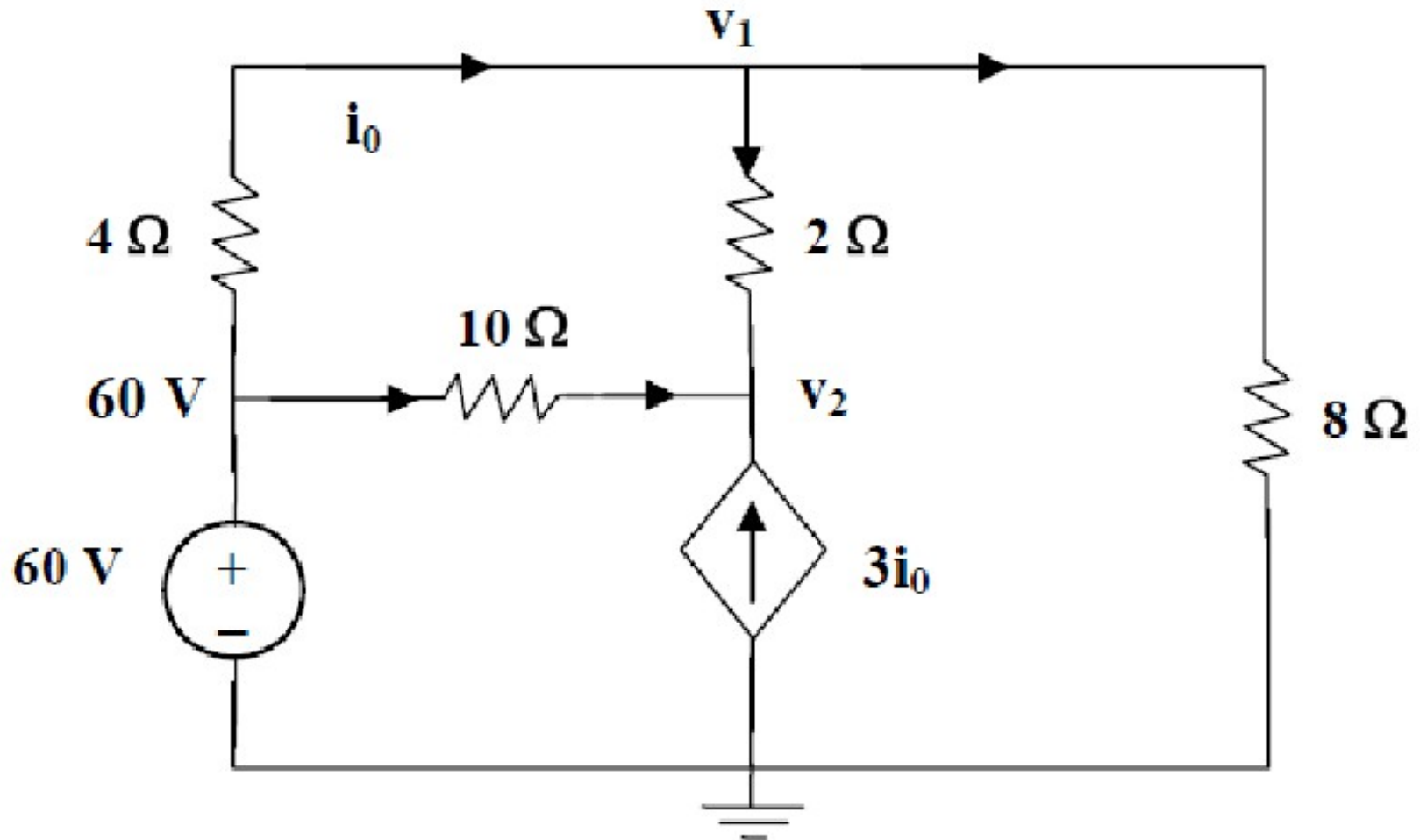

$$\text{At node 1, } \frac{60 - v_1}{4} = \frac{v_1}{8} + \frac{v_1 - v_2}{2} \qquad 120 = 7v_1 - 4v_2 \qquad (1)$$

$$\text{At node 2, } 3i_0 + \frac{60 - v_2}{10} + \frac{v_1 - v_2}{2} = 0$$

$$\text{But } i_0 = \frac{60 - v_1}{4}.$$

Hence

$$\frac{3(60 - v_1)}{4} + \frac{60 - v_2}{10} + \frac{v_1 - v_2}{2} = 0 \longrightarrow 1020 = 5v_1 + 12v_2 \qquad (2)$$

$$\text{Solving (1) and (2) gives } v_1 = 53.08 \text{ V. Hence } i_0 = \frac{60 - v_1}{4} = \underline{\underline{1.73 \text{ A}}}$$

PROBLEM SOLVING

Determine the node voltages in the circuit in Fig. 3.67 using nodal analysis.



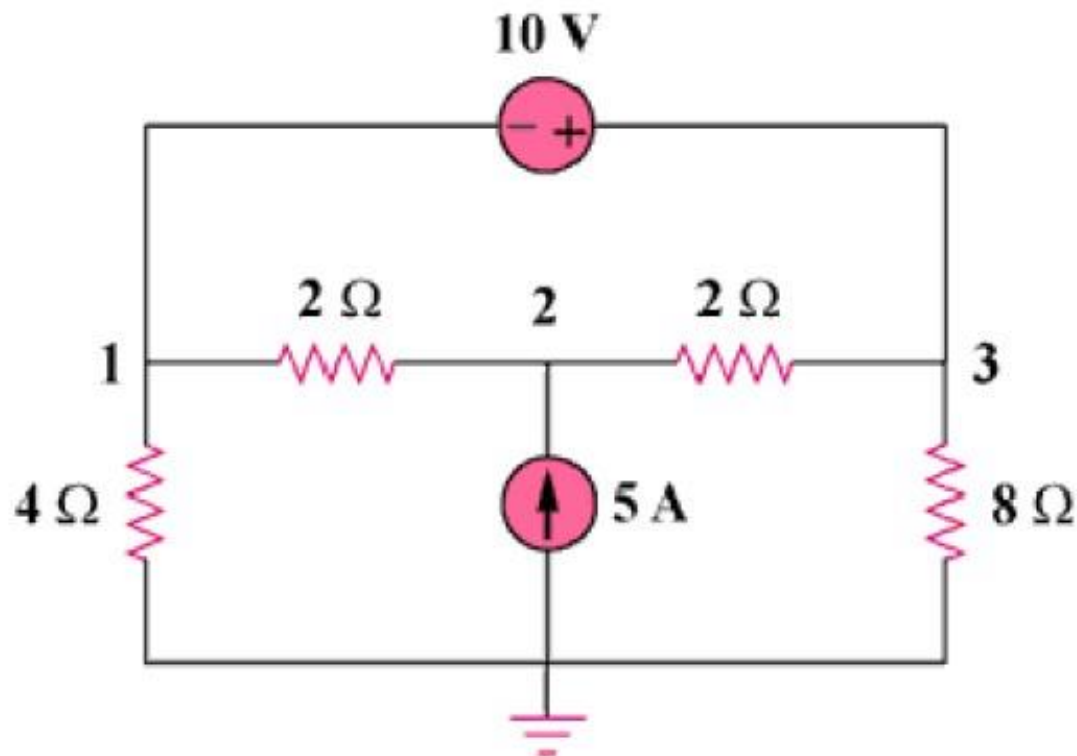


Figure 3.67

SOLUTION

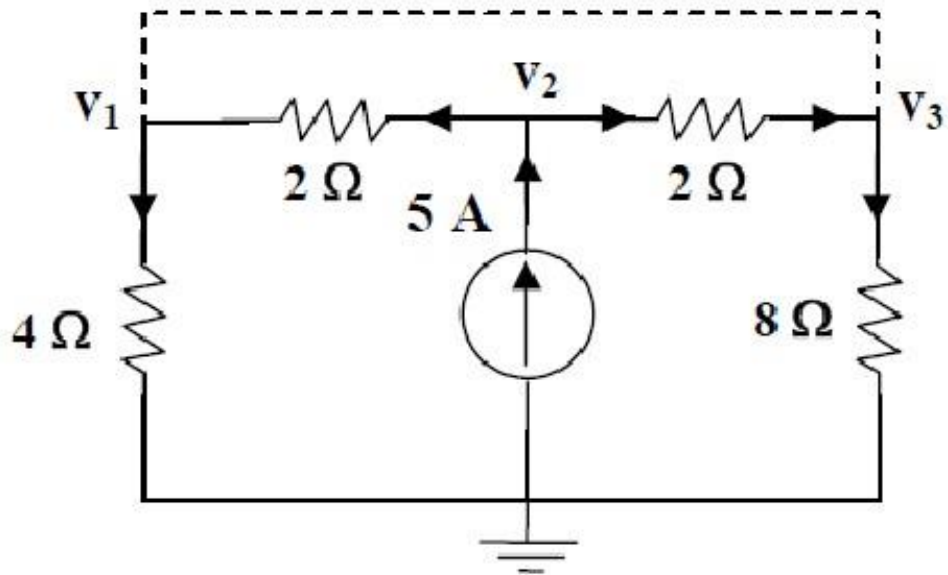

(a)

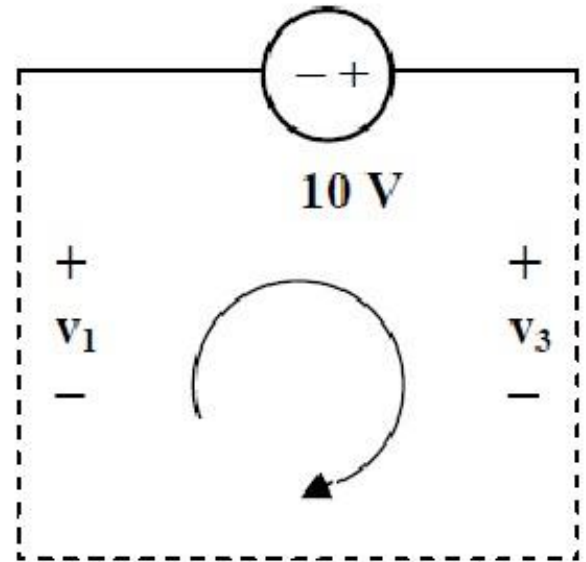

(b)

$$\text{At node 2, in Fig. (a), } 5 = \frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2 - V_3}{2} \longrightarrow 10 = -v_1 + 2v_2 - v_3 \quad (1)$$

$$\text{At the supernode, } \frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2 - V_3}{2} = \frac{V_1}{4} + \frac{V_3}{8} \longrightarrow 40 = 2v_1 + v_3 \quad (2)$$

$$\text{From Fig. (b), } -v_1 - 10 + v_3 = 0 \longrightarrow v_3 = v_1 + 10 \quad (3)$$

Solving (1) to (3), we obtain $v_1 = \underline{10 \text{ V}}$, $v_2 = \underline{20 \text{ V}} = v_3$