



Department of ECE

North South University

Assignment 1

Submitted By

**Name:** Mohammed Mahmudur Rahman

**Student ID:** 1520386043

**Course** : Digital Logic Design

**Course Code** : EEE211

**Section** : 01

Faculty Advisor

Fahimul Haque

Answer to question No:1.

X	Y	Z	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$a) F = x'y'z' + x'y'z + xy'z' + xy'z + xyz'$$

$$F = \sum (0, 1, 4, 5, 6)$$

$$b) F = x'yz' + x'y'z + x'yz + x'y'z' + x'yz' + x'y'z' + x'yz' + x'y'z'$$

$$= \pi (2, 3, 7)$$

$$= x'y'(z' + z) + x'y'(z' + z) + x'yz'$$

$$= x'y' + x'y' + x'yz'$$

$$= y'(x' + x) + x'yz'$$

$$= y' + x'yz'$$

$$\text{Shorthand notation: } F = \sum (0, 1, 4, 5, 6)$$

$$b) F = (x + y' + z)(x + y' + z')(x' + y' + z')$$

$$F = \pi (2, 3, 7)$$

Mohammed Mahmudur Rahman.  
ID: 1520386043.

Answer to question NO:2 -

Here,  $F = (V, W, XY)_D = \sum m(2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13) + \sum d(8, 9)$

$\begin{matrix} XY \\ VW \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	1	1	0	0
10	x	x	1	1

$$F = V\bar{X} + V\bar{X} + W\bar{X}$$

Answer to question NO:3.

$T \rightarrow$  Temperature sensor that produces 1 if  
 $T > 70^\circ\text{C}$  else 0.

$P \rightarrow$  Pressure sensor Produces 1 if  $P > 1012$  mbar else 0.

$A \rightarrow$  Accelerometer " " 1 "  $A > 10\text{ms}^{-1}$  else 0.

$G \rightarrow$  Gyroscope " " 1 "  $G > 15^\circ/\text{s}$  " 0.

Mohammed Mahmudur Rahman.  
ID: 1520386043 -

2

T	P	A	G	F=Output
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$$\text{So, } F = \Pi_M(0, 1, 2, 4)$$

$$\equiv (T + P + A + G) \cdot (T + P + A + G')$$

$$(T + P + A' + G) \cdot (T + P' + A + G)$$

$$\text{Let, } T + P + A = X,$$

$$\text{So, } F = \cancel{(X + G)} \cdot \cancel{(X + G')} \cdot \cancel{X} (T + P + A + G \cdot G')$$

$$(T + P + A' + G) \cdot (T + P' + A + G) \quad [\text{Distributive Law}]$$


$$= (\overset{x}{T} + \overset{y}{P} + A) \cdot (\overset{x}{T} + \overset{z}{P} + G + A') \cdot (T + G + P' + A)$$

$$= [T + P + (A(G + A'))] \cdot [T + G + A + P']$$



Mohammed Mahmudul Rahman.  
ID: 1520386043.

$$= [T + P + AG] [T + G + A + P']$$

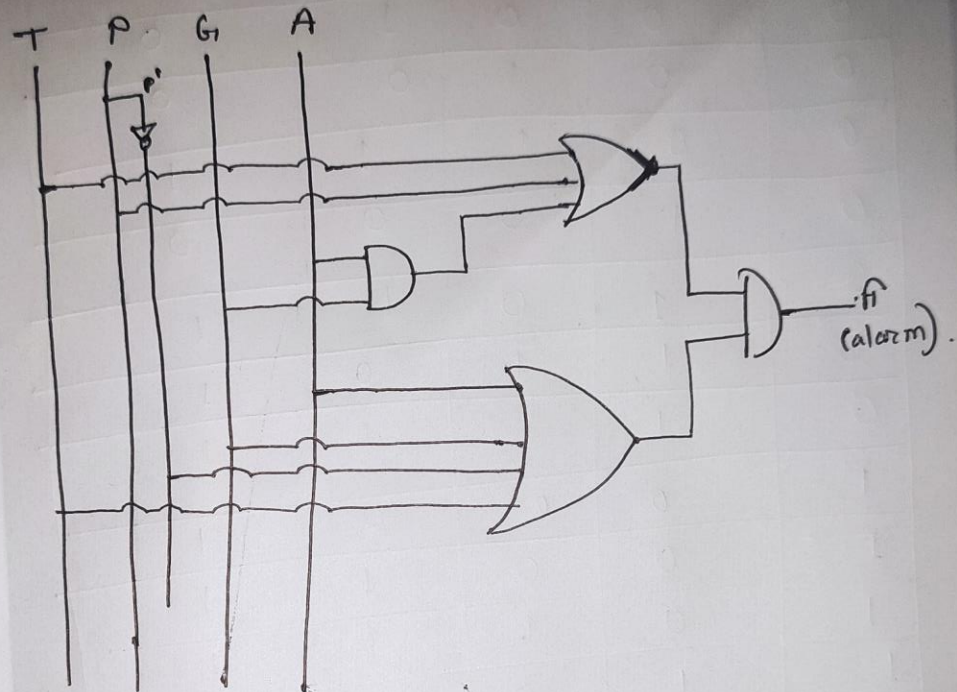

Answer to question No. 4.

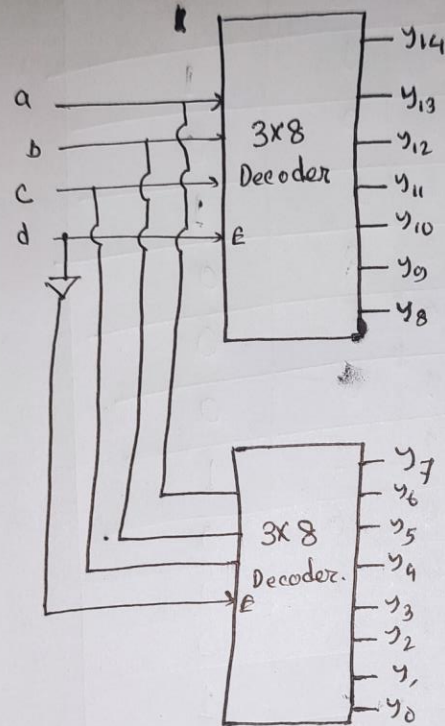


Figure: Implementation of 4x16 decoder using 3x8 decoders.

Mohammed Mahmudur Rahman.  
ID: 1520386043.

Answer to question No:5.

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	<del>0</del>	1	1	1
<del>0</del>	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	<del>0</del> 1	1	0	0
0	<del>0</del> 1	1	1	1
<del>0</del> 1	0	0	0	0
<del>0</del> 1	0	0	1	0
<del>0</del> 1	0	1	0	0
<del>0</del> 1	<del>0</del>	1	1	1
1	<del>0</del> 1	0	0	1
1	<del>0</del> 1	0	1	1
1	<del>0</del> 1	1	0	0
1	1	1	1	0