



North South University

Assignment 01

Power Systems

Course Code: EEE362

Section: 02

Course Instructor

Hafiz Abdur Rahman (HZR)

Prepared By

Mohammed Mahmudur Rahman

ID # 152 0386 043

$$(1.4) \quad R = 10 \cos 60^\circ = 5 \, \Omega$$

$$X = 1 \sin 60^\circ = 8.66 \, \Omega$$

$$I = \frac{14 \angle 0^\circ}{10 \angle 60^\circ} = 2.4 \angle -60^\circ \, A$$

$$P = (2.4)^2 \times 5 = 2880 \, W$$

$$Q = (2.4)^2 \times 8.66 = 4988 \, \text{Var}$$


$$P.F. = \cos(\tan^{-1} X/R) = 0.50$$

$$(1.6) \quad \frac{10}{0.6} \sin(\cos^{-1} 0.6) = 13.33$$

$$\cos^{-1} 0.85 = 31.79^\circ$$

$$\therefore 10 \tan 31.79^\circ = 6.2 \, \text{Var}$$
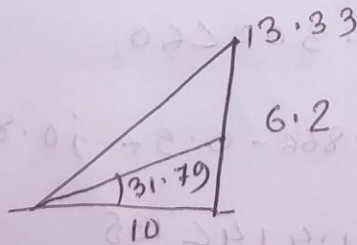
$$Q_c = -(13.33 - 6.2) = -7.13 \, \text{Var}$$



$$(1.8) \quad I = \frac{100 + j0 - (86.6 + j50)}{-j5}$$

$$= 10 + j2.68$$

$$= 10.35 \angle 19^\circ \text{ A}$$

$$E_1 I^* = 100 (10 - j2.68) = 1000 - j268$$

$$E_2 I^* = (86.6 + j50) (10 - j2.68) = 1000 + j268$$

Machine 1 generates 1000W, receives 268 var.

Machine 2 absorbs 1000W, receives 268 var.

Capacitor in line supplies $(10.25)^2 \times 5$

$$= 536 \text{ Var. Answer}$$

$$(1.12) \quad (a) \quad (a - j) = 0.5 + j0.866 - j = 1.73 \angle 150^\circ$$

$$(b) \quad 1 - a^2 + a = 1 - (-0.5 - j0.866) - 0.5 + j0.866$$

$$= 1 + 1.73 = 3.00 \angle 60^\circ$$

$$(c) \quad a^2 + a + j = -0.5 - j0.866 - 0.5 + j0.866 + j$$

$$= -1 + j1 = 1.414 \angle 135^\circ$$

$$(d) \quad 0.5a + a^2 = 1 \angle 110^\circ + 1 \angle 240^\circ = -0.866 - j0.5 - 0.5$$

$$= -1.366 - j0.867$$

$$= -1.366 - j0.867$$

$$= 1.632 \angle 215^\circ$$

$$\textcircled{1.16} \quad |I| = \frac{15 \times 746}{\sqrt{3} \times 440 \times 0.9 \times 0.8}$$

$$= 20.39 \text{ A}.$$

$$P = \sqrt{3} \times 440 \times 20.39 \times 0.8$$

$$= 1249 \text{ W [drawn from line]}.$$

$$Q = \sqrt{3} \times 440 \times 20 \times 0.39 \times 0.6$$

$$= 9324 \text{ Var [drawn from line]}.$$

$$\textcircled{1.20} \quad \theta = \cos^{-1} 0.9 = 25.84^\circ$$

$$14.14 \tan 25.84^\circ = 6.85$$

$$14.14 - 6.85 = 7.29 \text{ kVar}.$$

with Capacitor,

$$|I| = \frac{20000}{\sqrt{3} \times 220} = 52.5 \text{ A}.$$

$$|I| = \frac{14.14 + j6.85 \times 1000}{\sqrt{3} \times 220}$$

$$= 41.2 \text{ A}.$$

1.24 Per unit base:

$$\text{Base } Z = \frac{(10.44)^2 \times 10^3}{20} = 9.68 \text{ per unit.}$$

$$R = \frac{0.3}{9.68} = 0.031 \text{ per unit.}$$

$$X = \frac{1}{9.68} = 0.1033 \text{ per unit.}$$

$$\text{Base } I = \frac{20000}{\sqrt{3} \times 440} = 26.24 \text{ A.}$$

$$\therefore I = \frac{2039}{26.24} = 0.777 \text{ per unit.}$$

Voltage:

$$\begin{aligned} V &= 1 + 0.78 (0.8 - j0.6) (0.031 + j0.1033) \\ &= 1.0 + 0.78 \times 0.1079 \angle 36.43^\circ \\ &= 1.0686 \angle 2.97^\circ \text{ per unit.} \end{aligned}$$

$$|V_{LL}| = 1.0686 \times 440 = 470 \text{ V.}$$

Chapter: 2

(2.6)


(a) turn ratio, $a = 1.2 \times 10^3 / 120 = 10$

$$R_1 = R_1 + a^2 R_2 = 0.8 + 100 \times 0.01 \Omega = 1.8 \Omega$$

$$X_1 = X_1 + a^2 X_2 = 1.2 + 100 \times 0.01 \Omega = 2.2 \Omega$$

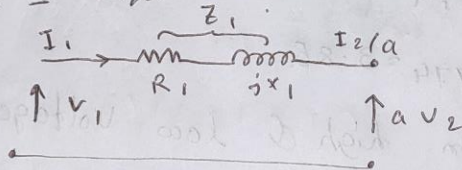(b) $R_2 \triangleq R_1 / a^2 = 1.8 / 100 \Omega = 0.018 \Omega$

$$X_2 \triangleq X_1 / a^2 = 2.2 / 100 \Omega = 0.022 \Omega$$



(c) $Z_1 = (1.8 + j2.2) \Omega$

$$I_2 \cdot FL = |S_2| / |V_2| \angle -\theta = \frac{7200}{120} \angle -36.9^\circ \text{ A} = 60 \angle -36.9^\circ \text{ A}$$

$$I_1 \cdot FL = \frac{I_2 \cdot FL}{a} = 6.0 \angle -36.9^\circ \text{ A}$$

$$a V_2 \cdot FL = 1200 \text{ V}$$

$$V_1 \cdot FL = a V_2 \cdot FL + I_1 \cdot FL Z_1$$

$$= 1200 + 6 \angle -36.9^\circ (1.8 + j2.2) \text{ V} = 1216.57 \angle 0.19^\circ \text{ V}$$

$$|V_2 \cdot FL| = 120 \text{ V}$$

$$|V_2 \cdot NL| = V_1 \cdot FL / a = 121.66 \text{ V}$$

$$\therefore \text{Regulation} = (121.66 - 120) / 120 = 1.38\%$$

2.2) a) $S_2 = |S_2| \angle \theta = 6 \times 10^3 \angle 36.9^\circ \text{ VA}$

$$I_2 = (S_2 / V_2)^*$$

$$Z_2 = V_2 / I_2 = \frac{V_2}{S_2^* / V_2^*} = \frac{|V_2|^2}{S_2^*}$$

$$= \frac{120^2}{6 \times 10^3 \angle -36.9^\circ} \Omega = 2.4 \angle 36.9^\circ \Omega = (1.92 + j1.44) \Omega$$

b) $Z_2' = (N_1 / N_2)^2 Z_2 = (V_1 / V_2)^2 Z_2 = 100 \times 2.4 \angle 36.9^\circ \Omega$
 $= 192 + j144 \Omega$

c) $|I_1| = \frac{|V_2|}{|Z_2|} = \frac{1.2 \times 10^3}{240} \text{ A} = 5 \text{ A}$

$$S_1 = |V_1| |I_1| = 1.2 \times 10^3 \times 5 \text{ VA} = 6 \text{ kVA}$$

$$(2.7) \text{ Rated } I = \frac{5000}{220} = 22.72 \text{ A (low V)},$$

$$I = \frac{5000}{440} = 11.36 \text{ A (high V)}.$$

$$R = \frac{100}{11.36^2} = 0.774 \Omega$$

$$Z = \frac{35}{11.36} = 3.08 \Omega \quad [R, Z, \times \text{ high V}]$$

$$X = \sqrt{3.08^2 - 0.774^2} = 2.98 \Omega$$

$$X/R = 2.98/0.774 = 3.85$$

for equal loss in high & low voltage windings

$$\text{High V, } R = \frac{0.774}{2} = 0.387 \Omega$$

$$X = 3.85 \times 0.387 = 1.49 \Omega$$

$$\text{Low V, } R = (0.387) \times \left(\frac{220}{440}\right)^2 = 0.097 \Omega$$

$$X = 1.49 \left(\frac{220}{440}\right)^2 = 0.373 \Omega$$

$$S_1 = |V_1 I_1| = 1.2 \times 10^3 \times 5 \text{ VA} = 6 \text{ kVA}$$

2.10

(a) Transformer A-B

$$\text{Primary: } \frac{500^2}{9.6 \times 10^3} \times j0.05 = j1.902 \Omega.$$

$$\text{Secondary: } \frac{1.5^2 \times 10^6}{9.6 \times 10^3} \times j0.05 = j11.719 \Omega.$$

Transformer BC:

$$\text{Primary: } \frac{1.2^2 \times 10^6}{7.2 \times 10^3} \times j0.04 = j8.0 \Omega.$$

$$\text{Secondary: } \frac{120^2}{7.2 \times 10^3} \times j0.04 = j0.98 \Omega.$$

$$\text{Load: } \frac{|V|^2}{|S|} \angle \theta = \frac{120^2}{6 \times 10^3} \angle \cos^{-1} 0.8 = 2.4 \angle 36.9^\circ \Omega.$$

(b) Circuit B: $\frac{1.22 \times 10^6}{10 \times 10^3} \Omega = 122 \Omega$

Circuit C: $\frac{1202}{10 \times 10^3} \Omega = 120.2 \Omega$


per unit impedances on new bases.

Transformer A-B: $j \frac{11.719}{144} = j 0.08138$ per unit.

Transformer B-C: $j \frac{8}{144} = j 0.0556$ per unit.

Line B: $\frac{1.5 + j3.6}{144} = 0.0104 + j0.025$ per unit.

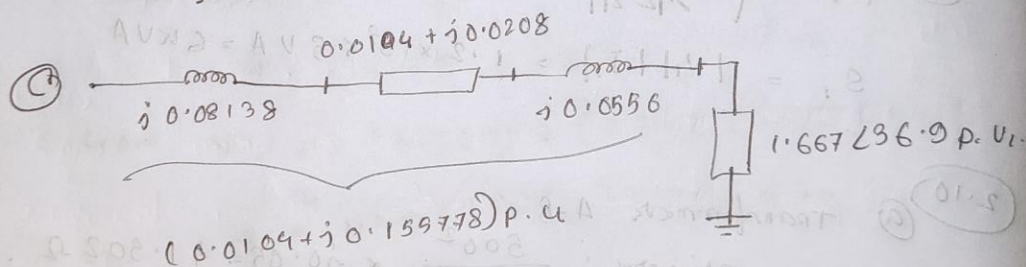Load: $\frac{2.4}{10.44} \angle 36.9^\circ = 1.667 \angle 36.9^\circ$ per unit.



$V_R = 120 \text{ V} = 1.0$ per unit.

$V_S = 1.0 \times \frac{1.667 \angle 36.9^\circ + (0.0104 + j0.159778)}{1.667 \angle 36.9^\circ}$
 $= 1.0642$ pu.

$V_{S \text{ base}} = \frac{500}{1.5 \times 10^3} \times 1.2 \times 10^3 = 400 \text{ V}$


$\therefore V_S = 400 \times 1.0642 = 425.68 \text{ V}$

2.11

$$I_{line} = \frac{8000}{\sqrt{3} \times 138} = 33.47 \text{ A}$$

$$R = \frac{138,000/\sqrt{3}}{33.47} = 2380 \Omega$$

2.15

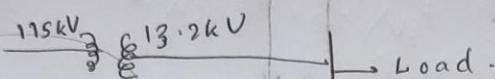

$$\text{Transformer } Z = \frac{1}{5} (0.007 + j0.075) = 0.014 + j0.150 \text{ pu}$$

$$V_S = 1.0 \text{ pu}$$


$$\text{Line } Z = 0.02 + j0.10 \text{ pu}$$

$$\text{Load } |Z| = \frac{(13.2)^2 \times 1000}{3400/0.85} = 43.56 \Omega$$

$$\text{Base } Z \text{ at load} = \frac{(13.2)^2}{10} = 17.42 \Omega$$

$$\text{Load } Z = \frac{43.56}{17.42} \angle \cos^{-1} 0.85 = 2.50 \angle 31.8^\circ$$

$$= 2.125 + j1.317 \text{ pu}$$

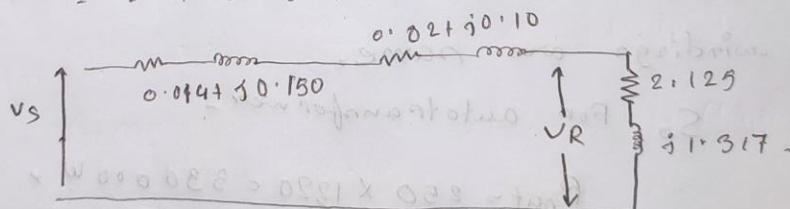


$$I = \frac{1}{0.014 + 0.02 + 2.125 + j(0.150 + 0.10 + 1.317)}$$

$$= 1.0 / (2.668 \angle 35.97^\circ) = 0.375 \angle -35.97^\circ \text{ pu}$$

$$V_{R, pu} = 0.375 \angle -35.97^\circ \times 2.5 \angle 31.8^\circ = 0.937 \angle -4.17^\circ \text{ pu}$$

$$V_{R, pu} = V_S = 1.0$$
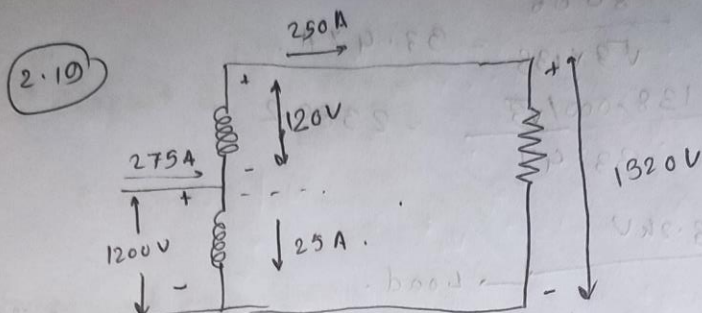
$$V_R = \frac{1 - 0.937}{0.937} \times 100 = 6.72\%$$



$$I_{HV} = \frac{30,000}{1200} = 25A$$

$$I_{LV} = \frac{30,000}{120} = 250A$$

Connected for 1200/1320V operation

$$P_{out} = 30,000W \quad P_{in} = 30,028W$$

$$Loss = 0.28W$$

Here,

Loss remains in the same autotransformer because current in the windings & voltage across the windings are same.

So, For autotransformer,

$$P_{out} = 250 \times 1320 = 330,000W, \quad P_{in} = 330,028W$$

$$\eta = \frac{330,000}{330,028} \times 100 = 99.7\%$$

$$\text{Rated kVA} = 330,000$$