

Quiz 02

Name : Monwar Mofiz Arman

ID : 1921079642

Course : CSE231

Section : 10

Date : 18-04-2021.

Ans to the QNO-1

X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

S	X \ YZ	00	01	11	10
0			1		1
1		1		1	

$$S = \bar{X} \bar{Y} Z + \bar{X} Y \bar{Z} + X \bar{Y} \bar{Z} + X Y Z$$

$$= \cancel{x'(Y'z + Yz')}$$

$$= \bar{x}(\bar{y}z + y\bar{z}) + x(\bar{y}z + yz)$$

$$= \bar{x}(y \oplus z) + x(\overline{y \oplus z})$$

$$= x \oplus y \oplus z$$

Q

x \ yz	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

$$Q = xy + x\bar{y}z + \bar{x}yz$$

$$= xy + z(x\bar{y} + \bar{x}y)$$

$$= xy + z(x \oplus y)$$

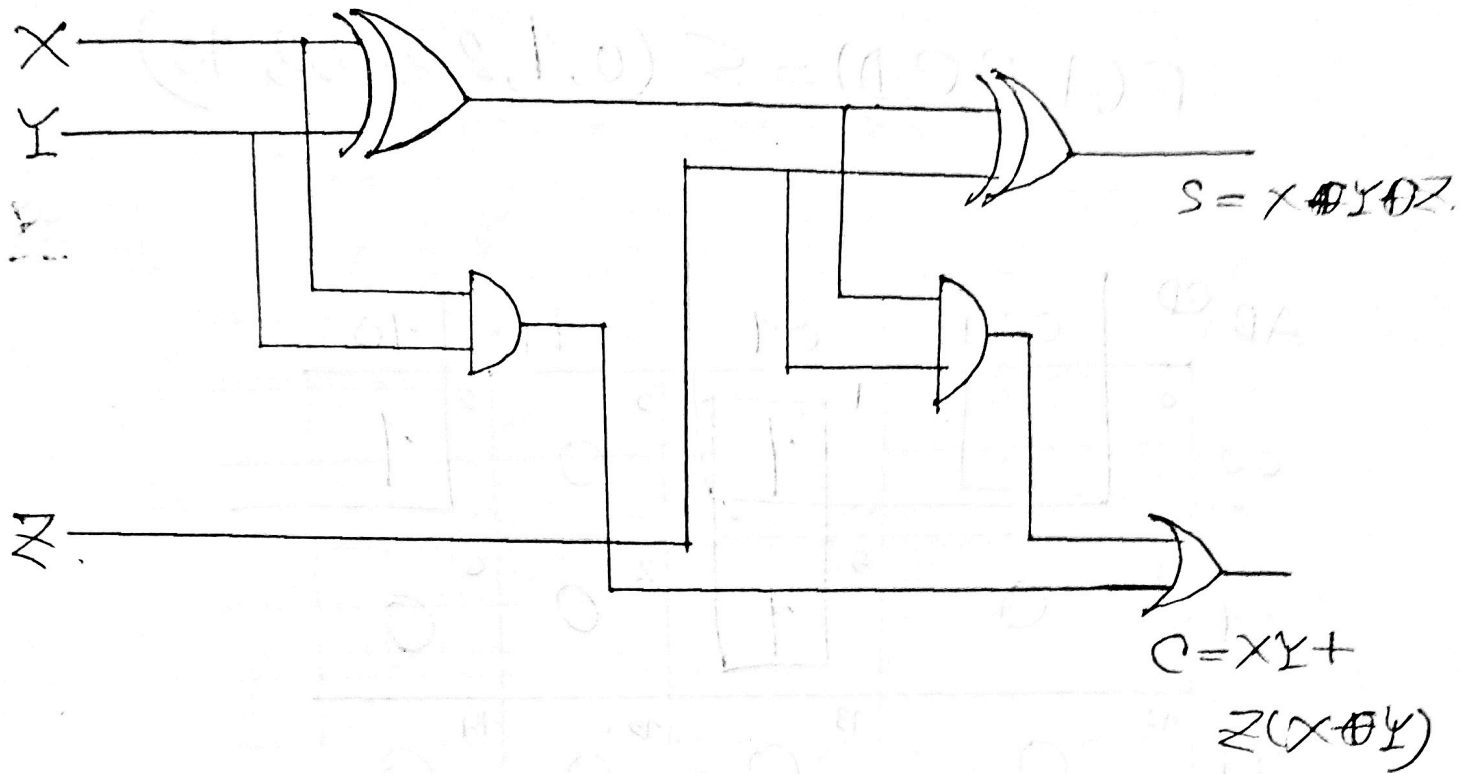


Fig : Full adder circuit.

Ans to the QNo: 02

$$F(A, B, C, D) = \sum (0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0 1	1 1	3 0	2 1
01	4 0	5 1	7 0	6 0
11	12 0	13 0	15 0	14 0
10	8 1	9 1	11 0	10 1

$$F = \overline{B}\overline{D} + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{C}D.$$

Ans to the QNO: 03

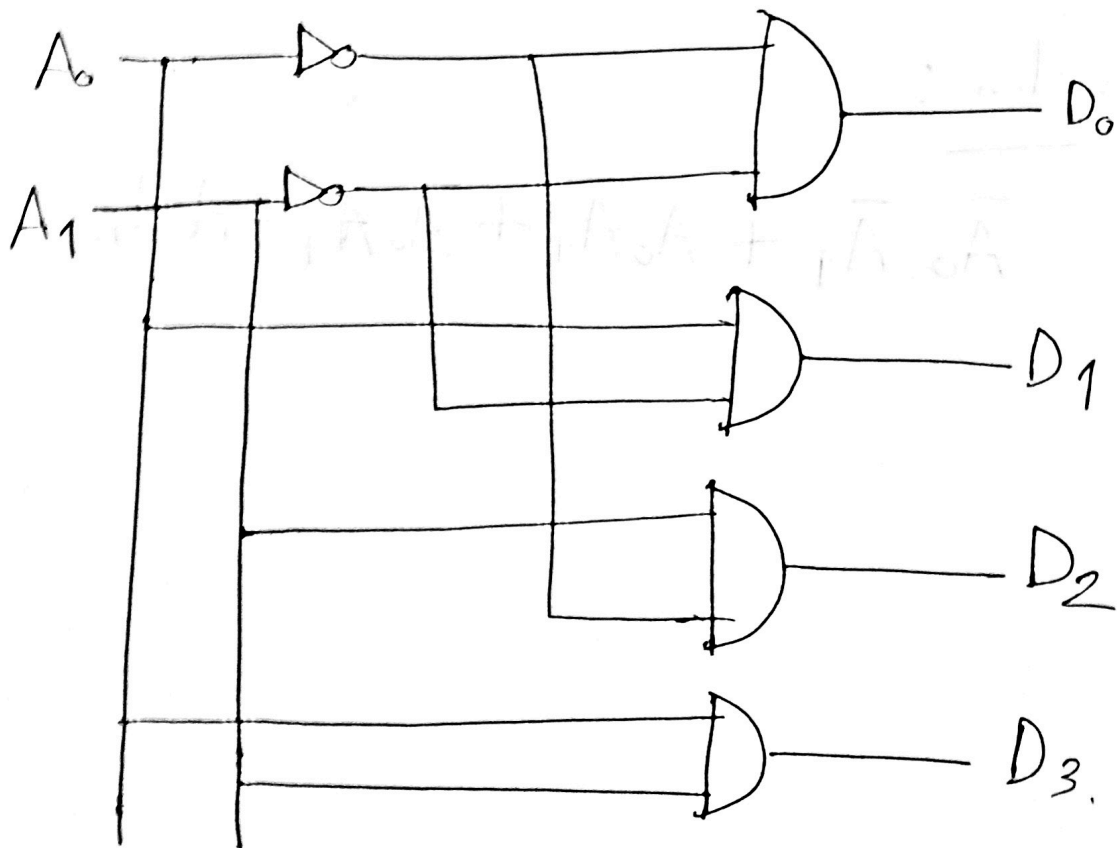
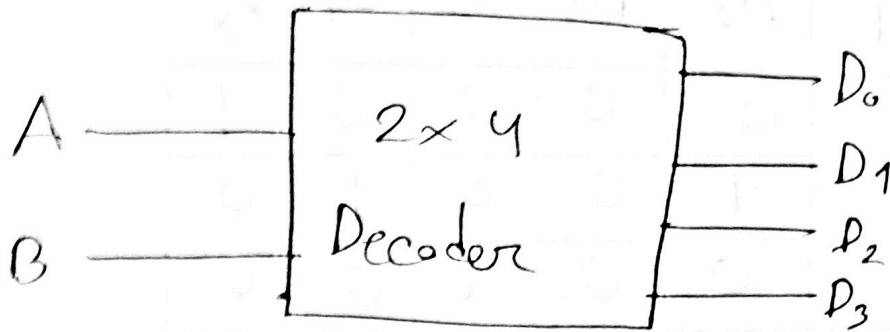


Fig : 2x4 Decoder circuit.

A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Equation :

$$\bar{A}_0 \cdot \bar{A}_1 + A_0 \bar{A}_1 + \bar{A}_0 A_1 + A_0 A_1$$