

ASSIGNMENT - 11

Name : Monwar Mofiz Arman

ID : 1921079642


Course : CSE231

Section : 10

Submitted to : Dr. Mohammad Monirujjaman Khan.

Date : 13-05-2021.

Example of sequential circuit:

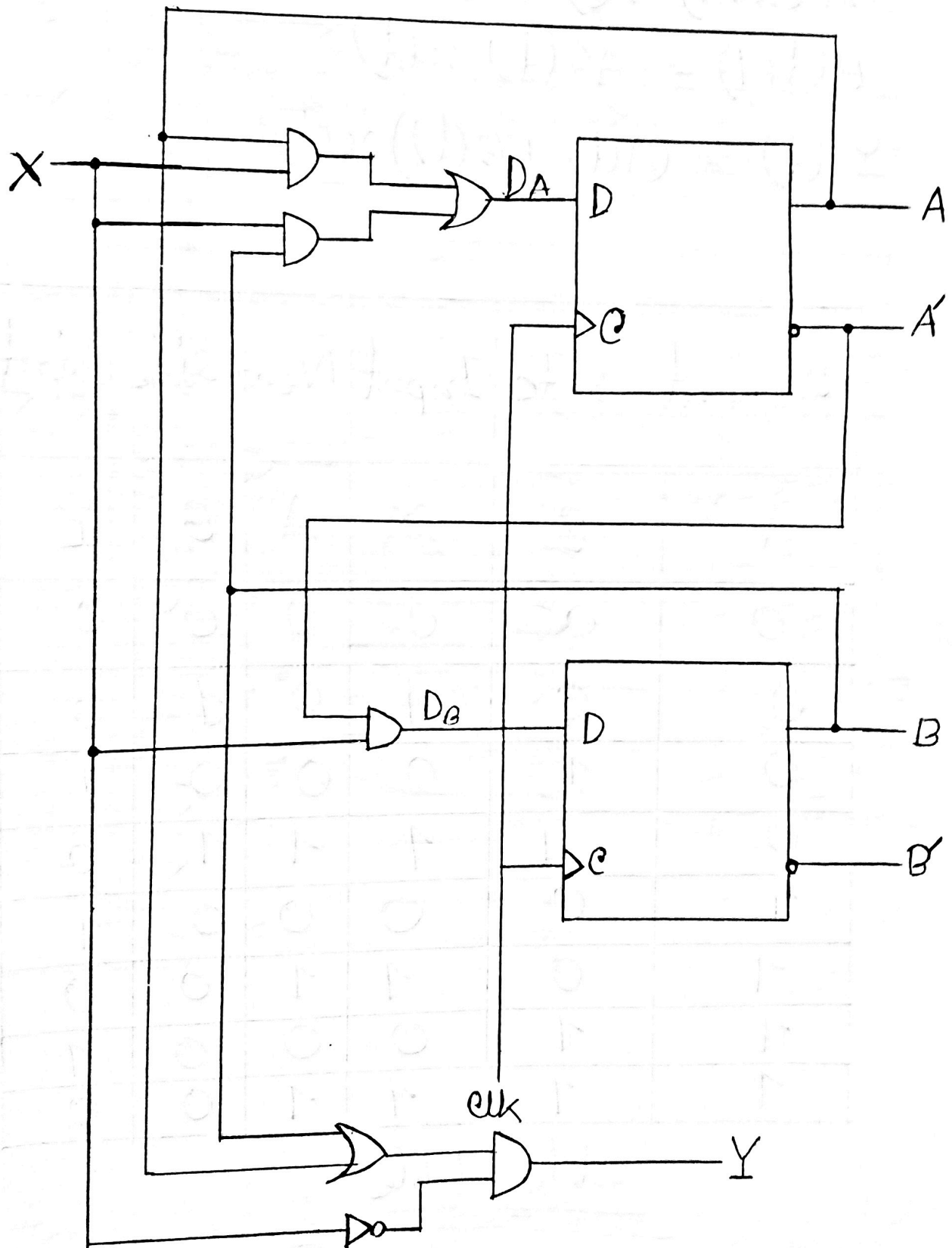

State Equations :


$$A(t+1) = A(t) \cdot x(t) + B(t) \cdot x(t)$$

$$B(t+1) = A'(t) \cdot x(t)$$

$$Y(t) = (A(t) + B(t)) \cdot x(t)'$$

Present State		Input	Next State		Output
A	B	X	A	B	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0

State Table

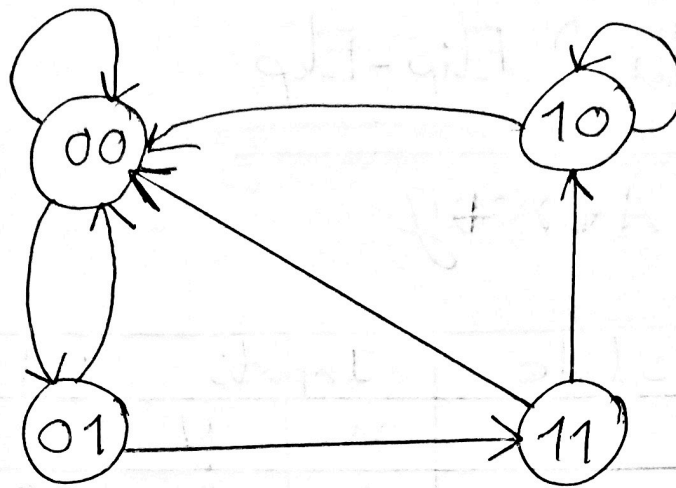

State Diagram

Flip-Flop Input Equations


$$D_A = AX + BX$$

$$D_B = A'X$$

$$Y = (A+B)X'$$

Analysis with D Flip-Flop

$$D_A = A \oplus x \oplus y$$

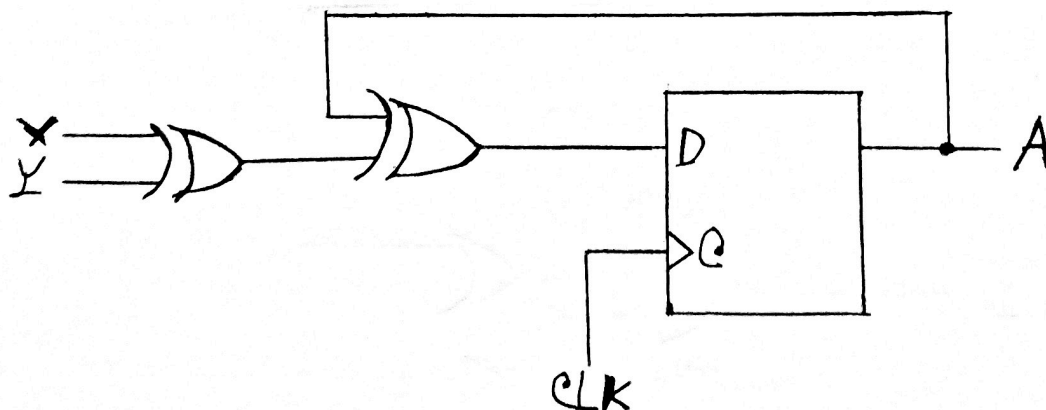


Analysis with D Flip-Flop

$$A(t+1) = A \oplus x \oplus y$$


Present State	Inputs		Next State
A	x	y	A
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

State table

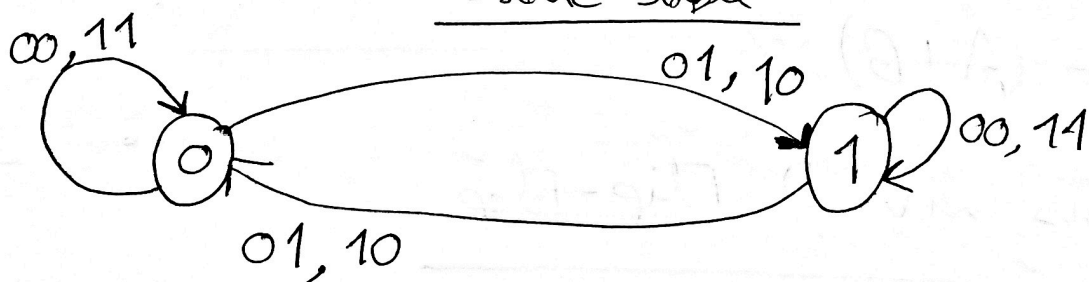

State diagram

Example :

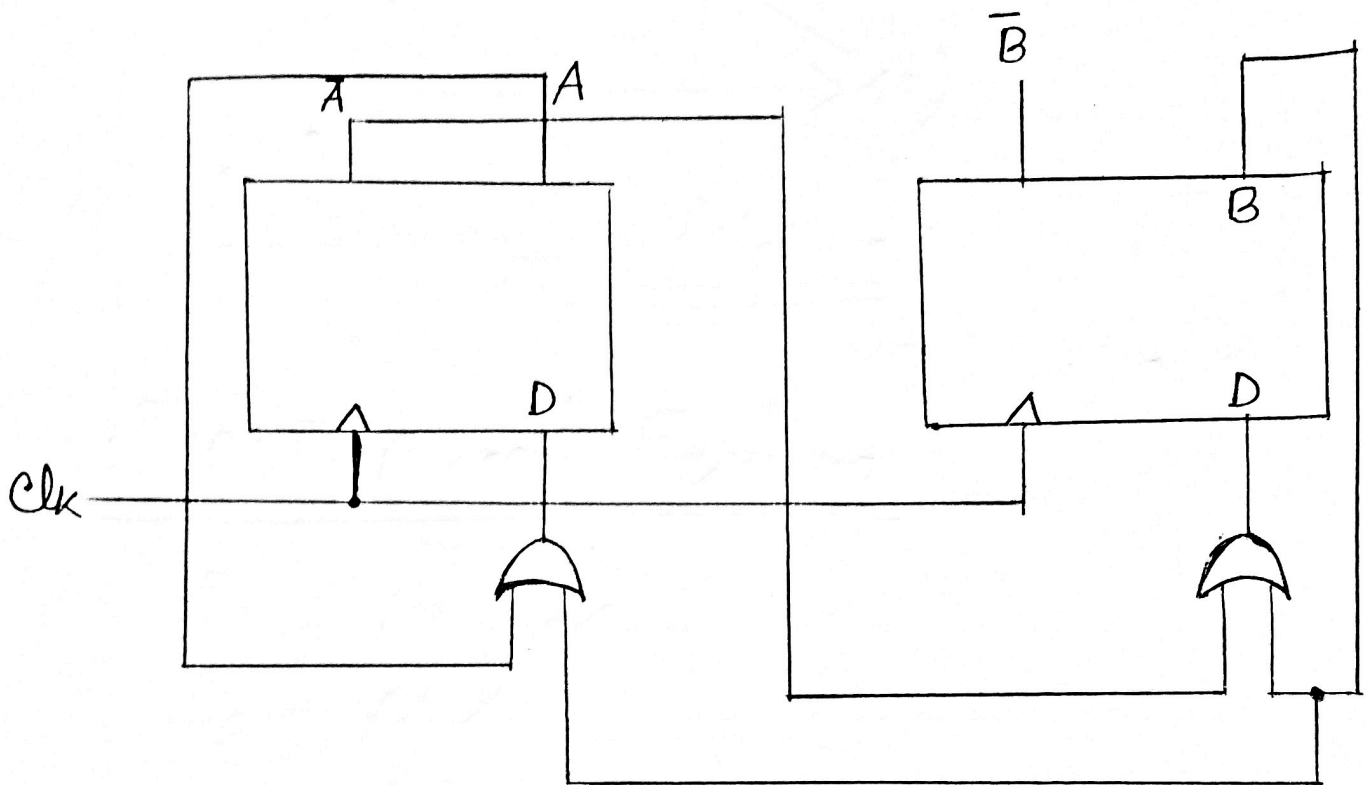

State Equation :

$$A(t+1) = B(t+1) + A(t+1)$$

$$B(t+1) = B(t+1) + \bar{A}(t+1)$$

Transition table :

Present		Next	
A	B	A	B
0	0	0	1
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1

